

---

# TEXT' IOGS

---

*Transmission filaire d'un message  
texte par modulation de fréquence*

*Ahcène BENSALAMA  
Aloïs FOURNIER  
François OLLITRAULT  
Yohan BLAZY*

*INSTITUT D'OPTIQUE Graduate School  
Première Année*

*28 mai 2018*



---

## Notice d'utilisation

---

### Emetteur

Dès que l'émetteur est alimenté, il émet un signal à intervalle de temps régulier correspondant au message à transmettre. Pour modifier le message à transmettre il faut connecter le microcontrôleur à un ordinateur via le boîtier MicroChip et uploader le code de base en modifiant ayant la liste L en tête de programme. La liste L accepte une séquence binaire correspondant au code des caractères ASCII. La conversion ASCII vers binaire n'est pas prise en compte par le programme.

### Alimentation

Le montage doit être alimenté avec une tension continue +5V / 0V sur le bord de la plaquette (ROUGE: +5V, NOIR : 0V).

### Récepteur

Le récepteur est composé de deux blocs à relier entre eux. Le premier se charge de la démodulation du signal reçu et le second, de la restitution du message sur un écran LCD.

### Bloc démodulation

Le bloc démodulation se charge de recevoir le signal émis par l'émetteur. Il faut ainsi brancher la sortie de l'émetteur sur l'entrée du bloc démodulation (cf. Schéma du montage).

### Alimentation

Le montage doit être alimenté en +5V / -5V au niveau des lignes équipotentielles bordant la plaquette (rouge : +5V, bleu : -5V, noir : GND)

**Attention** — Le bloc démodulation utilise deux filtres passe-bas pour lesquels il faut fixer la fréquence de coupure. Pour ce faire, ces filtres doivent recevoir un signal **créneau d'amplitude pic à pic 5V, centré en +2,5V**. Pour le filtre A, la fréquence du signal doit être de 2000kHz, et pour le filtre B, elle doit être de 200kHz.

### Bloc de restitution du message

Ce second bloc est connecté aux deux sorties des détecteurs de crête et à un écran LCD. (cf Schéma électrique).

### Alimentation

Seul le microcontrôleur doit être alimenté en 0V / 5V. De plus, les voies 0 et 1 doivent respectivement être branchées aux voies 0 et 1 de sortie du bloc de démodulation.

## Planning et répartition des tâches


Dans un premier temps, le travail a été divisé entre les quatre membres de la manière suivante :

- **Conception et réalisation de l'émetteur** : Ahcène et François (binôme sur la partie software et hardware)
- **Conception et réalisation du récepteur** : Aloïs (hardware pour démodulation) et Yohan (software pour restitution du message)

Lors de la mise en relation des différents blocs et pour la finalisation du montage, cette division n'était plus visible.

Ahcène/François	Aloïs	Yohan	Tout le groupe
14 mars (journée)	Réflexion sur la mise en place technique du projet et adaptation du projet initial en un projet réalisable.		
	Choix du type de modulation et caractéristiques pour la transmission		
	Premier programme pour le microcontrôleur de l'émetteur (porteuses périodiques générées par GBF)		
	Premier programme pour le microcontrôleur du récepteur		
	Travail sur le circuit de démodulation (choix des filtres et de l'architecture, premiers tests)		
28 mars	Finalisation du premier programme pour l'émetteur et montage du circuit sur plaquette		
	Finalisation du programme pour le récepteur Définition des contraintes sur le signal transmis		
	Circuit de démodulation : travail sur le détecteur de crête et comparateur		
	Révision des objectifs en raison de la contrainte de temps		
04 avril	Finalisation du circuit de démodulation et premiers tests		
	Travail sur une source externe générant les porteuses pour l'émetteur et pour les signaux périodiques pour les filtres du circuit de démodulation		
	Nouveau programme pour l'émetteur dans lequel les porteuses sont générées par le microcontrôleur		
15 mai	Finalisation du nouveau programme pour le microcontrôleur		
	Premier assemblage des blocs et série de tests		
	Identification des problèmes au niveau du bloc de démodulation et mise en place de premières corrections		
24 mai	Ajout d'un étage d'amplification entrée du bloc démodulation du récepteur		
	Nouveaux tests sur le système global et identifications des problèmes		
	Premier message transmis avec erreurs et modifications pour améliorer la restitution		
	Finalisation et « nettoyage » du montage pour tourner la vidéo de présentation		
Autres	Ecriture et tournage et montage de la vidéo de présentation		
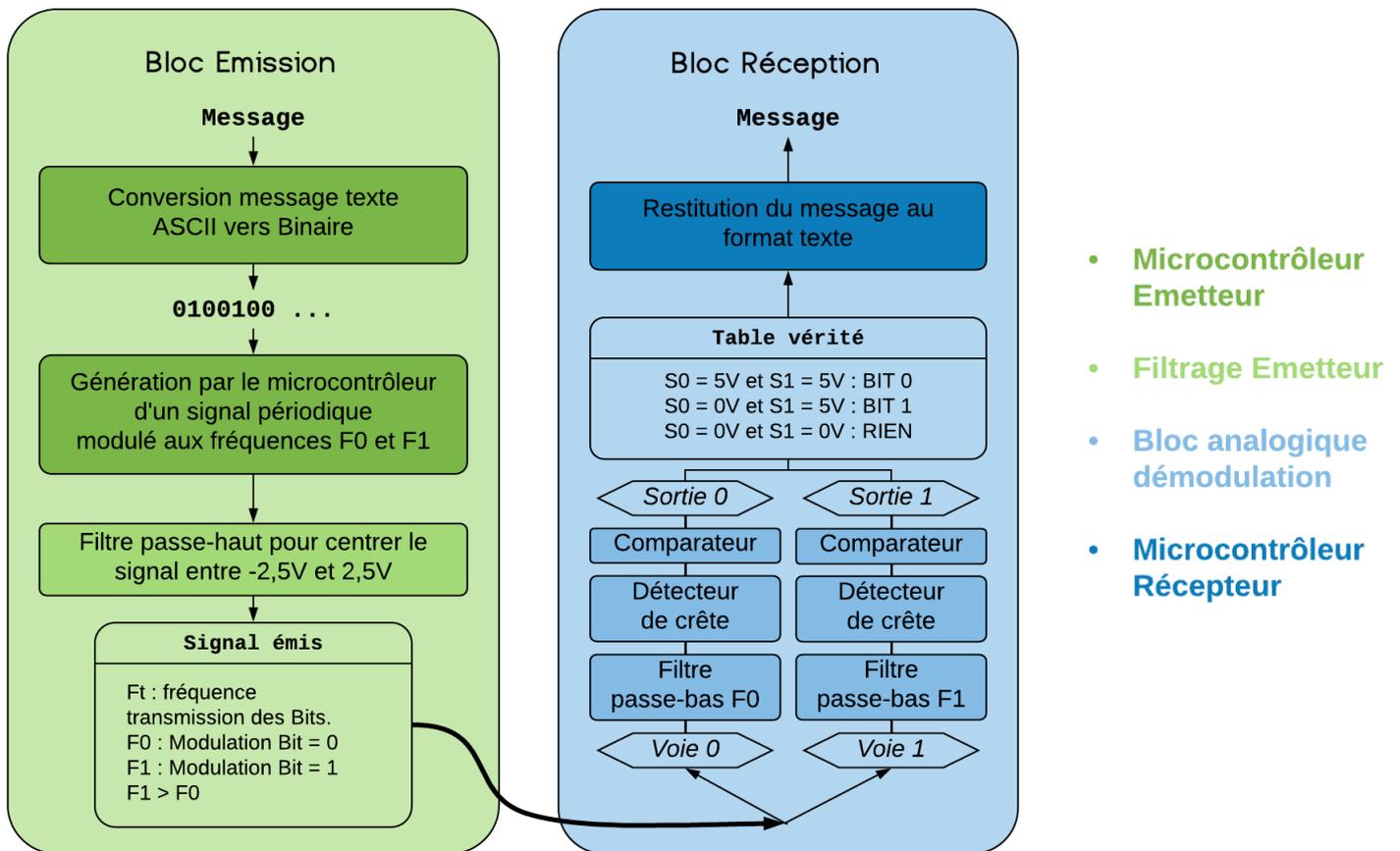
## Schéma de principe et Blocs fonctionnels




## Description des blocs fonctionnels

### Bloc Emission


Le microcontrôleur de l'émetteur se charge de générer portant un message texte composé d'une suite de caractères au format ASCII. A chaque caractère ASCII correspond un nombre qui est codé sur 8bits en binaire. Le signal émis est rectangulaire de fréquence variable renouvelée à une fréquence  $F_t = 244 \text{ Hz}$  et valant soit  $F_0 = 4,1 \text{ kHz}$  soit  $F_1 = 41 \text{ kHz}$  selon qu'il faille transmettre un 0 ou un 1 dans le message binaire. Le message transmit est « wa ». La suite binaire correspondante est transmise à intervalle de temps régulier de 131 ms et elle est émise sur 66 ms.

Signal émis par le microcontrôleur

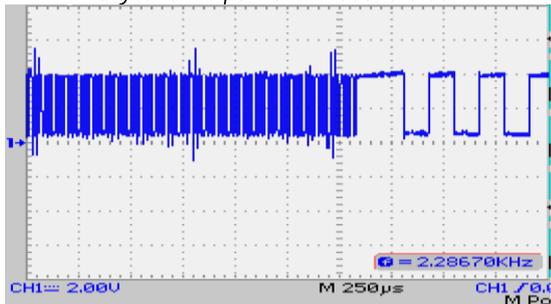


Ici on voit une transition entre les deux fréquences de modulation. On remarque un temps de latence au moment du changement de fréquence, du au microcontrôleur. En prenant  $F_t \ll F_0$ , cela ne perturbe pas le décodage du message.

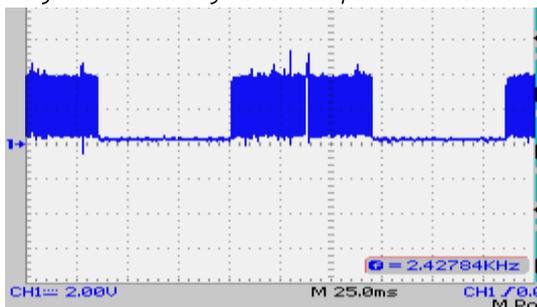Signal avant filtrage de la composante continue




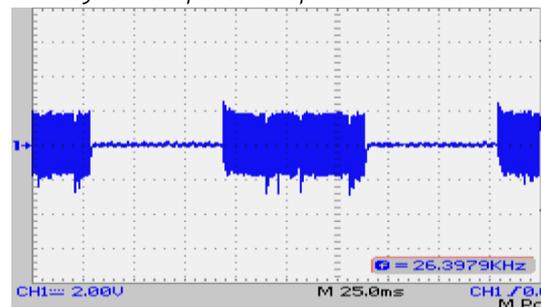Signal émis par le récepteur centré en 0V


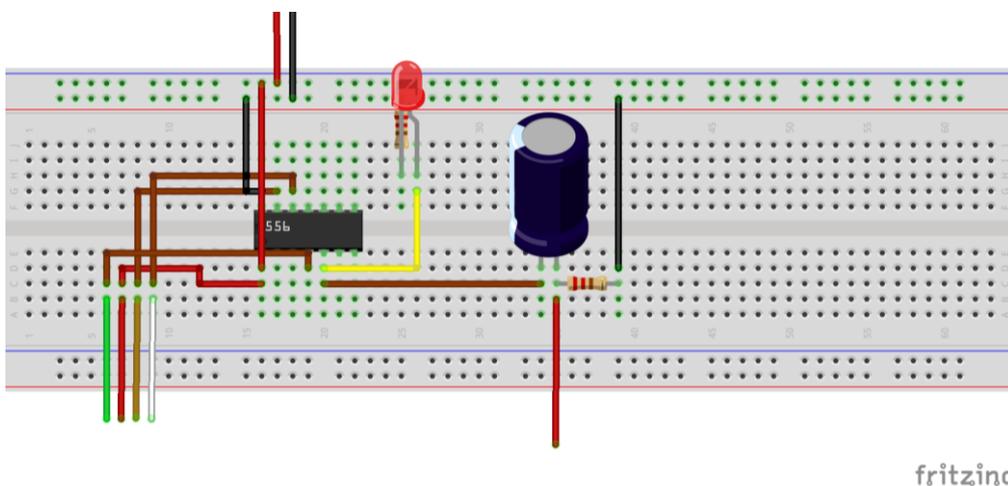
### Shéma électrique - Bloc Emission

En haut du schéma il s'agit de l'alimentation. La sortie du microcontrôleur correspond aux fils jaune et marron. Ce signal est ensuite filtré par un filtre RC (à droite de la plaquette) en configuration passe-haut (tension mesurée aux bornes de la résistance) de fréquence de coupure 133 Hz —  $R = 1200 \text{ k}\Omega$  -  $C = 1\mu\text{F}$  — La fréquence de transmission ainsi que les fréquences de modulation ne sont pas affectées mais la composante continue du signal est bien filtrée. La LED rouge permet de vérifier qu'il y a bien un signal émis par le microcontrôleur.



## Bloc Démodulation

Le bloc de démodulation admet en entrée un signal périodique centré en 0V. Il est conçu pour démoduler un signal modulé en fréquence avec  $F_0$  (fréquence pour le bit 0) et  $F_1$  (fréquence pour le bit 1) telles que  $F_1 > 10 \cdot F_0$ . Les fréquences de coupures des filtres passe-bas sont contrôlées par un signal périodique reçu par les deux filtres ( $F_0'$  et  $F_1'$ ). Les fréquences de coupure des filtres sont respectivement  $F_0'/50$  et  $F_1'/50$ .


En dessous d'un certain seuil sur l'amplitude du signal reçu, la démodulation ne fonctionne plus. Ce seuil  $V_s$  est fixé par la tension de comparaison du comparateur (comprise entre 0V et 5V et fixée par le potentiomètre C) et par le gain de l'étage d'amplification ( $G=2,2$ ). Ce seuil est tel que :  $V_s = V_{pot.} / 2,2$ .

Les deux sorties S0 et S1 génèrent un signal en tout ou rien (+5V / 0V) en fonction du signal reçu :


Fréquences dans le signal en entrée	S0	S1
$F < F_1'/50$	+5V	+5V
$F < F_0'/50$	+5V	0V
Amplitude GND to pic du signal en entrée		
$V_e < V_s$	0V	0V
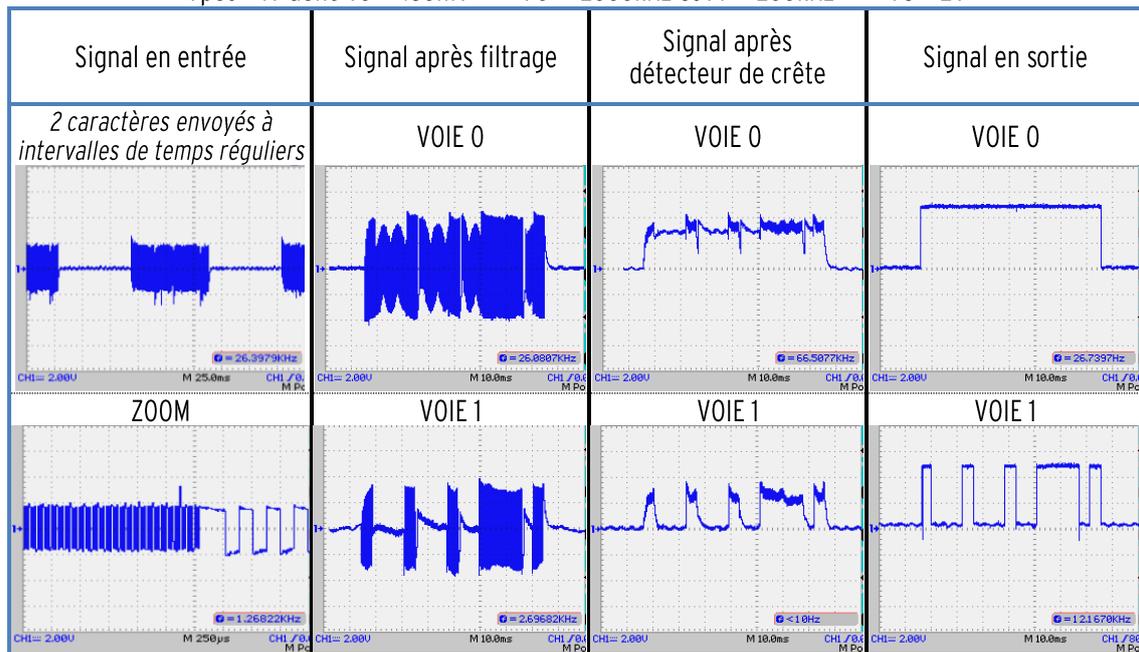
### Exemple de fonctionnement avec des valeurs typiques

—  $V_{pot} = 1V$  donc  $V_s = 450mV$  —  $F_0' = 2000kHz$  et  $F_1' = 200kHz$  —  $V_e = 2V$  —



## Schéma électrique — Bloc Démodulation

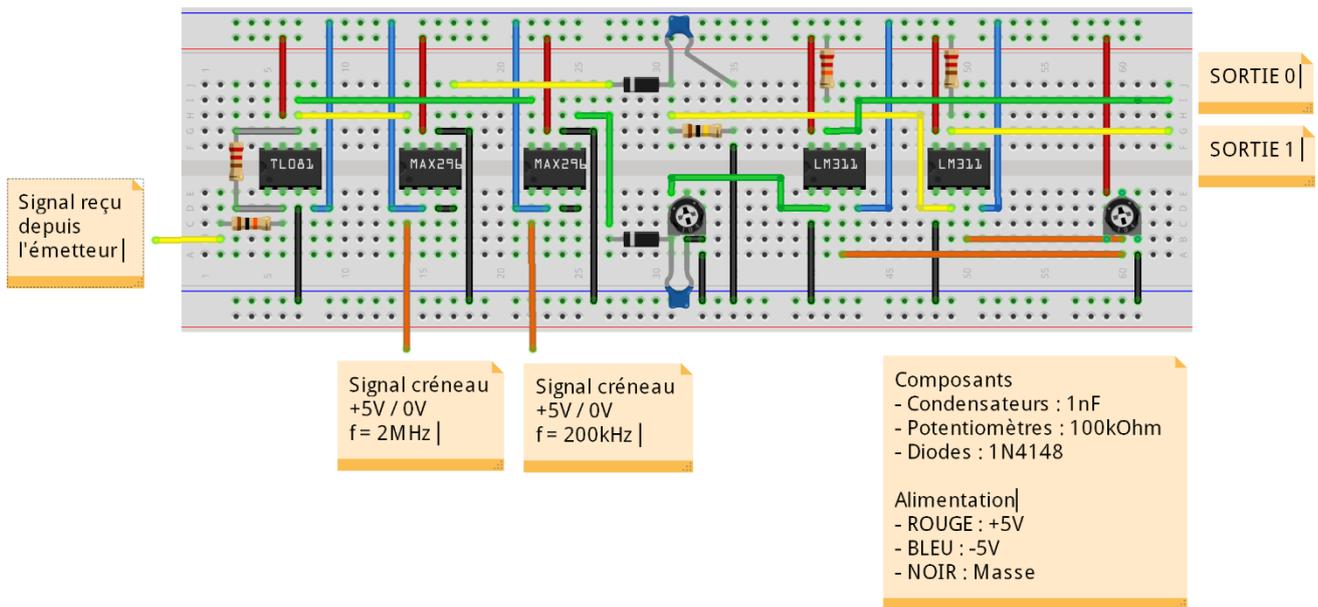


fritzing

## Bloc Restitution du message — Microcontrôleur du récepteur

Le bloc de réception admet 2 voies en entrée et est branché à un écran LCD. Le rôle de ce bloc est de recevoir la suite de bits correspondant au message texte et de la transformer en caractères à afficher sur l'écran. Pour ce faire, on utilise un algorithme dont le principe est le suivant. On contrôle de manière régulière (à une fréquence égale à la fréquence d'envoi) les deux entrées du bloc. Si la voie 1 est à 0, il n'y a pas de transmission, on ne fait donc rien et on réinitialise toutes les variables. Si la voie 1 est à 1 alors on stock dans une variable la valeur de la voie 2. Une fois que l'on a stocké 8 bits dans cette variable, on réalise la conversion vers le caractère correspondant que l'on affiche sur l'écran. (cf. Code en annexe)

## Schéma électrique — Bloc Restitution

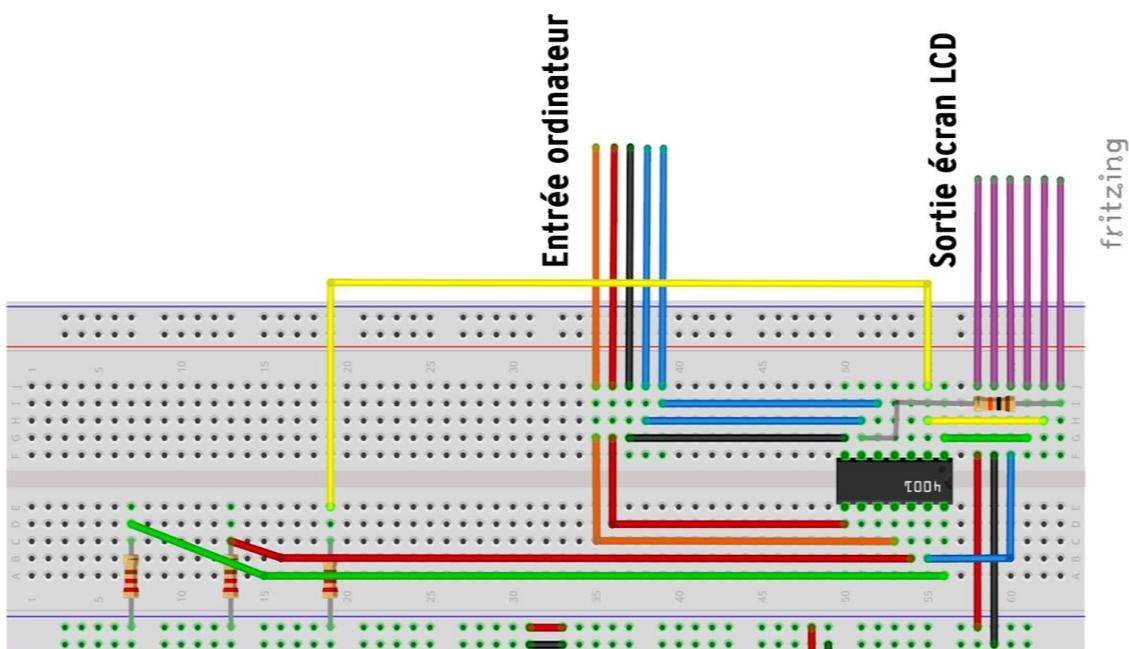



```

// TIMER0 permet de générer l'intervalle de temps de transmission
des bits.
OPTION_REGbits.TOCS = 0 ;
// Pour lancer le timer il faut clear le TMR0CS
OPTION_REGbits.PSA = 0;
//PSA est mis à zéro car on passe par le prescaler
INTCONbits.TMR0IE = 1;
// autorise l'interruption par le timer0 quand tmr0if = 1
INTCONbits.GIE = 1; // autorise les interruptions
return;
}

void change_freq(int BIT){
// Fonction qui change la fréquence de TMR2 en fonction du BIT à
transmettre
    if (BIT == 0) {
        PR2 = pr20;
        // configuration du PR2 pour que la fréquence du TMR2 soit F0.
        PWM1DCL = valeurF0 << 6;
        PWM1DCH = valeurF0 >> 2;
    }
    if (BIT == 1) {
        PR2 = pr21 ;
        // configuration du PR2 pour que la fréquence du TMR2 soit F1.
        PWM1DCL = valeurF1 << 6;
        PWM1DCH = valeurF1 >> 2;
    }
    // on rajoute le 2 pour permettre de générer des périodes de non
transmission sans éteindre l'émetteur ceci est utile pour les tests
de bon fonctionnement
    if (BIT == 2){
        T2CONbits.TMR2ON=0; // on éteint le timer 2
    }
}

void interrupt_prog_interruption(void){
    if(INTCONbits.TMR0IF == 1){
        change_freq(L[i]);
        i = i + 1;
        // permet d'avoir des intervalles de temps sans transmission
        if (i == 33) {
            i = 0;
            T2CONbits.TMR2ON=1; // on rallume le timer
        }
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
    }
}

```

## Annexe B — Code C pour le microcontrôleur du récepteur

```
54
55 /* l'interruption ci-dessous se déclenche à une fréquence qui est celle du timer. Le principe est que
56 l'information est reçue à cette fréquence, ainsi pour chaque bit reçu, on évalue la valeur des
57 deux entrées. On modifie ensuite bin, qui correspond au caractère reçu en binaire. Au bout de
58 nb_bit itérations, on a reçu le caractère complet, ce qui permet de le convertir et de l'afficher
59 sur un écran et de commencer la réception du bit suivant*/
60
61
62 void interrupt prog_interruption(void){
63     if(INTCONbits.TMR0IF == 1){ // Chapitre 7 - registre 7-1 - p. 64
64
65         if((PORTCbits.RC5 == 0) && (PORTCbits.RC3 == 1)){
66             bin = bin << 1;
67             bin += 1;
68             i++;
69
70         }
71         if((PORTCbits.RC5 == 1) && (PORTCbits.RC3 == 1)){
72
73             bin = bin << 1;
74             i++;
75
76         }
77         if (i==nb_bit+1){
78             PORTCbits.RC1 = !PORTCbits.RC1;
79             i=1;
80
81
82             indic = 1;
83             lettre[0] = conversion_bin(bin);
84             bin = 0b00000000;
85
86
87
88         }
89         if(PORTCbits.RC3 == 0){
90             i = 1;
91             bin = 0b00000000;
92
93
94         }
95         /*bin = 0b00000000;
96         bin = bin + 119;
97         lettre[0] = conversion_bin(bin);*/
98
99         INTCONbits.TMR0IF = 0;
100     }
101 }
102 int conversion_bin(int bin){
103     return bin ;
104 }
---
```

```

1
2 #include <xc.h>
3 #include "../Ressources/config.h"
4 #include "../Ressources/lcd.h"
5
6 void initPIC(void);
7 int conversion_bin(int bin);
8 int i = 1; //i est le nombre de bits nÈcessaire pour coder un caractÈre
9 int bin = 0b00000000; //bin correspond au code du caractÈre en binaire
10 char lettre[2];
11 int indic = 0;
12 int nb_bit = 8;
13 int ligne =0;
14
15
16 void main(void) {
17     lettre[1] = '\0';
18     initPIC();
19     initLCD_DOG();
20     clearLCD(); //On initialise le timer et l'Ècran LCD
21     while(1){
22         if(indic == 1 ){
23             PORTCbits.RC1 = 0;
24             writeStrLCD(lettre,1,ligne);
25             ligne++;
26             indic = 0;
27         }
28         if (ligne == 30){
29             ligne = 1;
30
31         }
32     }
33     return;
34 }
35
36 void initPIC(void){
37     ANSELA = 0;
38     ANSELC = 0;
39     TRISCbits.TRISC1 = 0; //sortie test reliÈe ð une LED
40     TRISCbits.TRISC3 = 1; //deux entrÈes pour recevoir les deux signaux du rÈcÈpteur
41     TRISCbits.TRISC5 = 1;
42
43     OSCCONbits.IRCF = 0b1011; //dÈfini la frÈquence du timer
44
45     OPTION_REGbits.PS = 0b001; // Chapitre 18 - figure 18-1 - p. 137 dÈfini la prÈdivision du timer
46     OPTION_REGbits.TØCS = 0; // Chapitre 18 - registre 18-1 - p. 139
47     OPTION_REGbits.PSA = 0;
48
49     INTCONbits.TMRØIE = 1; // Chapitre 7 - 7-1 - p. 64
50     INTCONbits.GIE = 1; // Chapitre 7 - 7-1 - p. 64
51     return;
52 }

```